

Trabajo práctico final

Microarquitecturas y softcores

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Contador BCD comandado por instrucciones desde microcontrolador

Alumno: Raúl Emilio Romero

Introducción

En este trabajo se implementa un bloque de hardware digital que consiste en un contador BCD comandado por un microcontrolador integrado en una FPGA. Un contador BCD sigue una secuencia desde 0 incrementando la cuenta de a 1. Al llegar al 9 pasa del 9 al 0 y continúa contando. Para este tipo de contador en sistema binario se requieren 4 bits. El comando del contador se realiza por medio un pequeño set de instrucciones que definen el comportamiento del contador.

Requerimientos


El contador que aquí se describe se diseñó e implementó siguiendo los lineamientos definidos en el documento del trabajo final y considerando los siguientes requerimientos. Estos, se definieron teniendo en cuenta los alcances del curso y el tiempo para la realización de este trabajo.

El diseño deberá:

- El contador BCD se comandará por medio de el envío de comandos desde un microcontrolador integrado en la FPGA.
- El software del microcontrolador deberá permitir realizar una secuencia de comandos automática que permita observar y analizar el comportamiento completo del contador.
- El contador contará de 0-9, es decir será un contador del tipo BCD.
- Al enviar el carácter “r” (reset) el contador deberá reiniciar su cuenta.
- Al enviar el carácter “a” (ascendente) el contador deberá sumar el valor “1” a la cuenta desde la posición actual en que se encuentre el contador.
- Al enviar el carácter “d” (descendente) el contador deberá restar el valor “1” a la cuenta desde la posición actual en que se encuentre el contador.
- Al enviar el carácter “p” (pausa) el contador pausará su cuenta dejando el valor actual en la pantalla.
- Al enviar cualquier otro carácter (diferente a los anteriores) el contador reiniciará su cuenta.
- Luego de un carácter “p” si se presiona “a” o “d” el contador deberá seguir su cuenta normalmente.
- Iniciada la cuenta se realizará indefinidamente.
- La frecuencia de contador deberá ser de 1 Hz para que pueda visualizarse en pantalla.
- El valor actual de la cuenta se mostrará en un visualizador VIO del hardware.

Diagrama en bloques

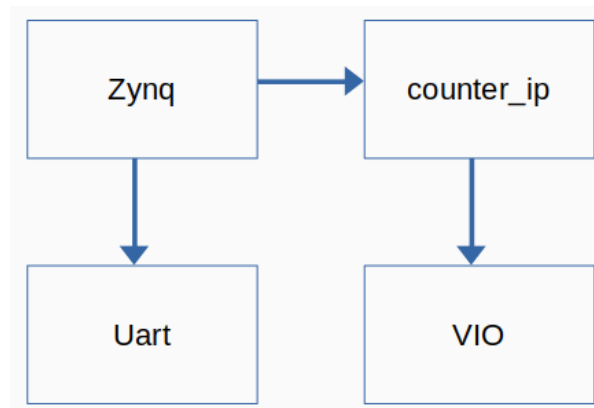El siguiente diagrama muestra los bloques y subsistemas generales del dispositivo implementado.




El sistema está formado por cuatro módulos principales. El módulo counter_ip es el contador BCD propiamente dicho integrado en un paquete IP. Este es el desarrollo de hardware principal. Counter_ip es comandado por medio de comandos cargados en registros desde un microcontrolador de Zynq integrado en la FPGA. El desarrollo del software del proyecto se realiza principalmente sobre el microcontrolador. El módulo uart se utiliza para mostrar información por terminal desde el microcontrolador y el módulo VIO se utiliza para visualizar la salida del contador, es decir, para observar el comportamiento del sistema.

El sistema se comanda de forma remota a través de un terminal remoto conectándose por SSH. Dentro del servidor remoto, donde está alojada la placa de desarrollo que contiene la FPGA y la interfaz de comunicación serie, la comunicación con el microcontrolador de la familia Zynq se realiza por medio de minicom. El desarrollo de hardware implementado se programa y se visualiza desde la herramienta de desarrollo Vivado 2018.3. Por otro lado, el desarrollo de software se realiza con la herramienta SDK 2018.3. Con la misma herramienta se carga el software desarrollado sobre el microcontrolador integrado en la FPGA.

Diagrama de componentes de counter_ip

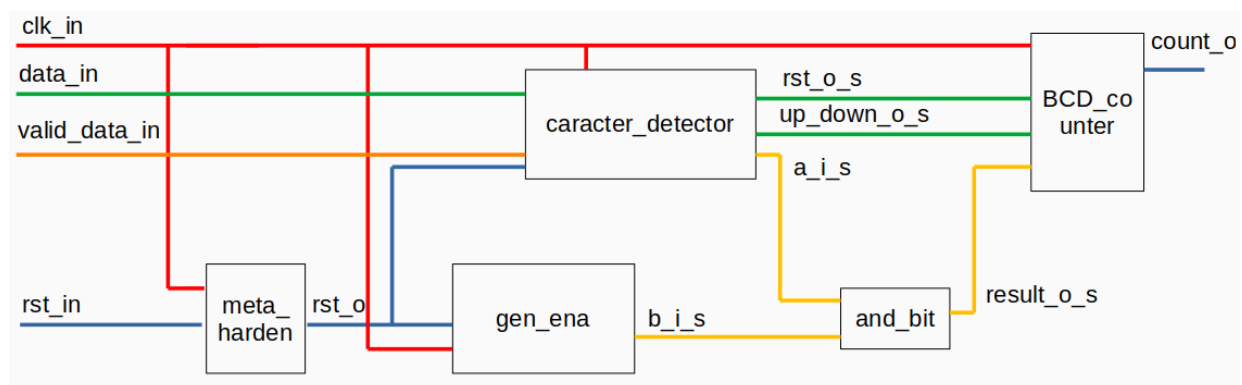El desarrollo que aquí se describe surge del proyecto desarrollado en el trabajo final de la materia Circuitos Lógicos Programables. Los cambios que se realizaron se orientan principalmente a reemplazar el módulo Uart para el envío de los comandos por un microcontrolador que realice la misma función y el empaquetado de toda la lógica programable referida al contador BCD en en una IP de usuario.



Counter_ip cuenta con los siguientes componentes principales:

- and_bit_component: componente and que sirve para sincronizar la frecuencia en la que el contador actualiza su valor y el comando recibido.
- bcd_up_down_counter: contador BCD con posibilidad de cuenta ascendente y descendente.
- caracter_detector: componente que se utiliza para detectar los caracteres a,d,p y r.

- `enable_generator`: componente para generar a la frecuencia de 1 Hz la habilitación del componente `bcd_up_down_counter`
- `meta_harden`: componente que se utiliza para evitar inestabilidades o metas estados en el pin de entrada asincrónica `reset`.
- `counter`: componente principal del sistema.

El funcionamiento del sistema es el siguiente:

- Se envía por medio de un registro un comando por ejemplo el carácter “a”.
- La instancia `meta_harden` reduce la meta-estabilidad en la entrada de `rst`. De esta manera la entrada de `reset` de todos los módulos es la señal `rst_o`. La entrada de `reset` del módulo `BCD_counter` (el nombre real se describe arriba, aquí se pone un nombre reducido para simplificar la explicación) viene del módulo `caracter_detector` y no es la señal `rst_o`.
- El módulo `caracter_detector` se encarga de identificar si el dato ingresado corresponde a alguno de los comandos esperados (a, d, p y r). Si es el caso, el módulo genera tres señales de 1 bit que entran componente contador.

<code>caracter_detector (out)</code>	Reset (r)	Ascendente (a)	Descendente (d)	Pausa (p)	Otros caracteres
<code>reset</code>	1	0	0	0	0
<code>up_down</code>	0	1	0	0	0
<code>detect</code>	0	1	1	0	0

- El módulo `BCD_counter` se configura con las salidas del módulo `caracter_detector`, sin embargo como se pretende que la frecuencia de operación del módulo sea de 1 Hz (para que pueda visualizarse adecuadamente) la habilitación se realiza de forma sincronizada por medio del módulo `and_bit` y el generador de habilitación (`gen_ena`) a 1 Hz.


Simulaciones del módulo `counter_ip`

Se muestran las simulaciones mas relevantes para este trabajo y que no necesariamente se incluyeron en el diseño final:

- Módulo `enable_generator`
- Módulo `caracter_detector`
- Módulo `bcd_up_down_counter`


`enable_generator`

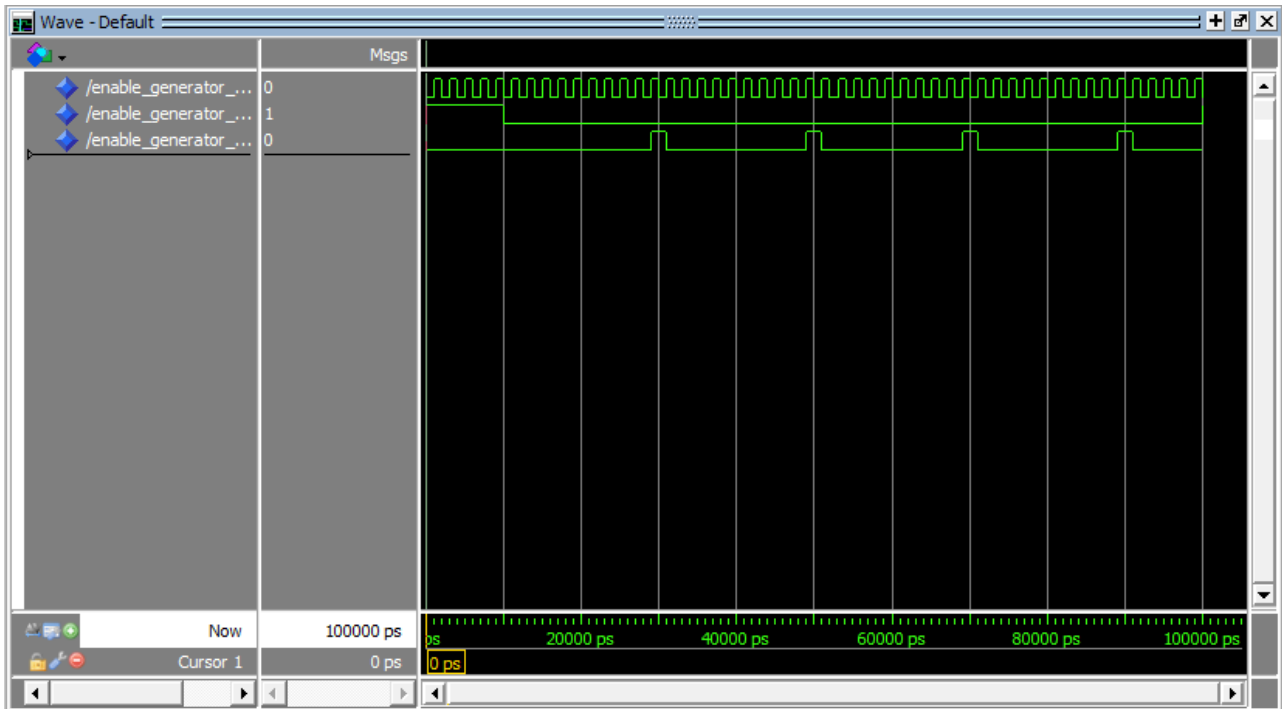En este caso se puede observar como el periodo de la señal de salida del módulo es 10 veces mas grande que el periodo de la señal de reloj. Además lo que diferencia a un generador de habilitación de un divisor de frecuencias es que el ciclo de actividad del generador de habilitación es de ancho igual a un ciclo de la señal de clock.





caracter_detector

 En la siguiente imagen se observa que luego de la habilitación del módulo por la señal de reset se activa la cuenta ascendente por 4 ciclos y luego como la señal `up_down` cambia las señales de salida del módulo. Queda así, configurado para que el contador quede en cuenta descendente permanentemente.




bcd_up_down_counter

  En las imágenes siguientes se muestran como la señal de cuenta se mantiene en cero mientras el reset vale 1 y la señal de `up_down` esta en modo ascendente (estado 1). Luego en la siguiente imagen se muestra el cambio a cuenta descendente. Se debe aclarar que para la simulación la señal de reloj y la señal de habilitación tienen la misma frecuencia.




Block design

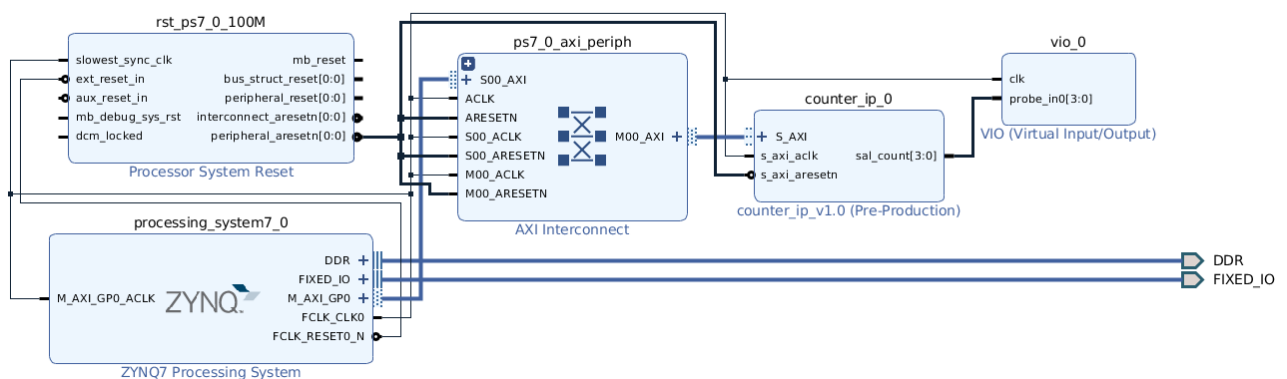En la figura se muestra el diagrama del sistema que integra el microcontrolador Zynq7, el counter_ip y la salida vio.



Instancia de counter_ip

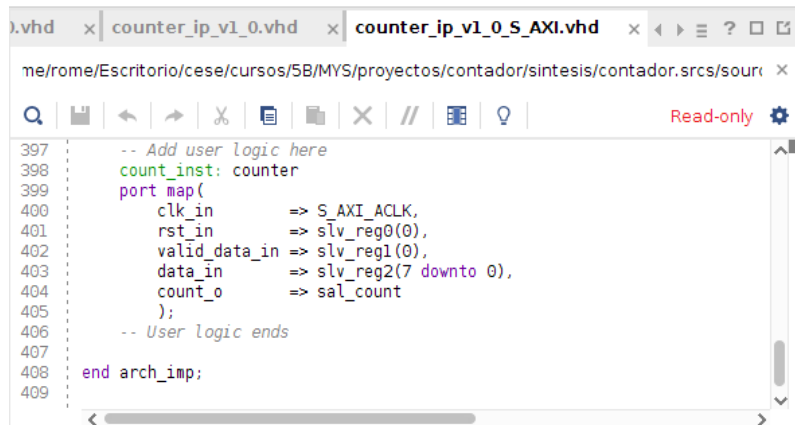
En la figura se muestra la declaración de counter_ip donde se muestran las señales y registros involucrados.




```
397 -- Add user logic here
398 count_inst: counter
399 port map(
400     clk_in      => S_AXI_ACLK,
401     rst_in      => slv_reg0(0),
402     valid_data_in => slv_reg1(0),
403     data_in     => slv_reg2(7 downto 0),
404     count_o     => sal_count
405 );
406 -- User logic ends
407
408 end arch_imp;
409
```

Vista del board y Address Editor

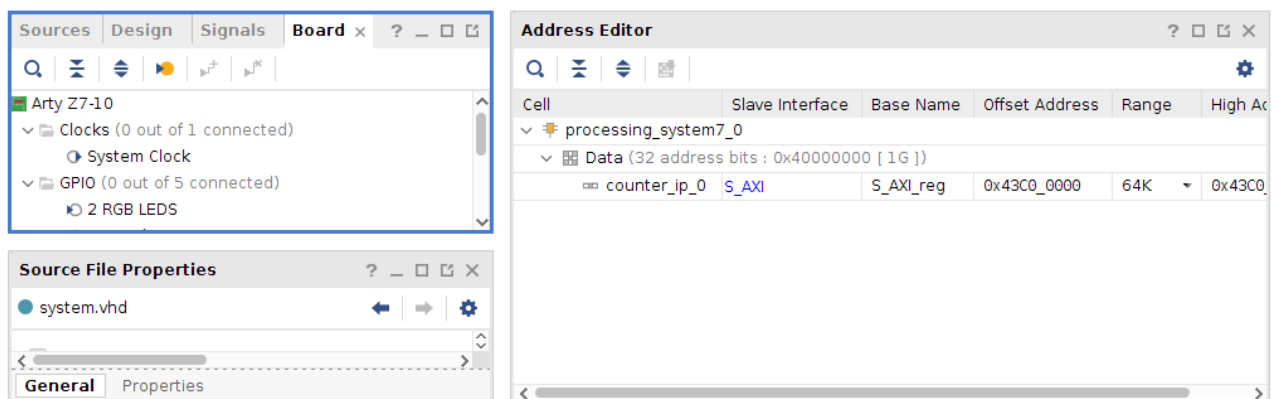En la figura se muestra la configuración y definición del micro utilizado Arty Z7-10 (con sus periféricos) y la dirección asignada para la instancia counter_ip_0 (0x43C00000).



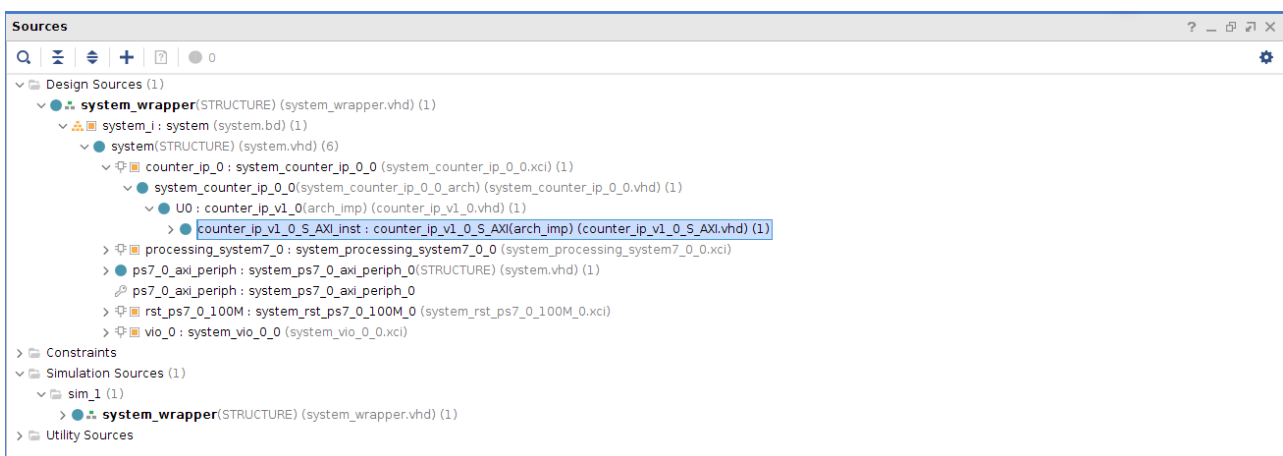Vista de jerárquica de módulos y archivos



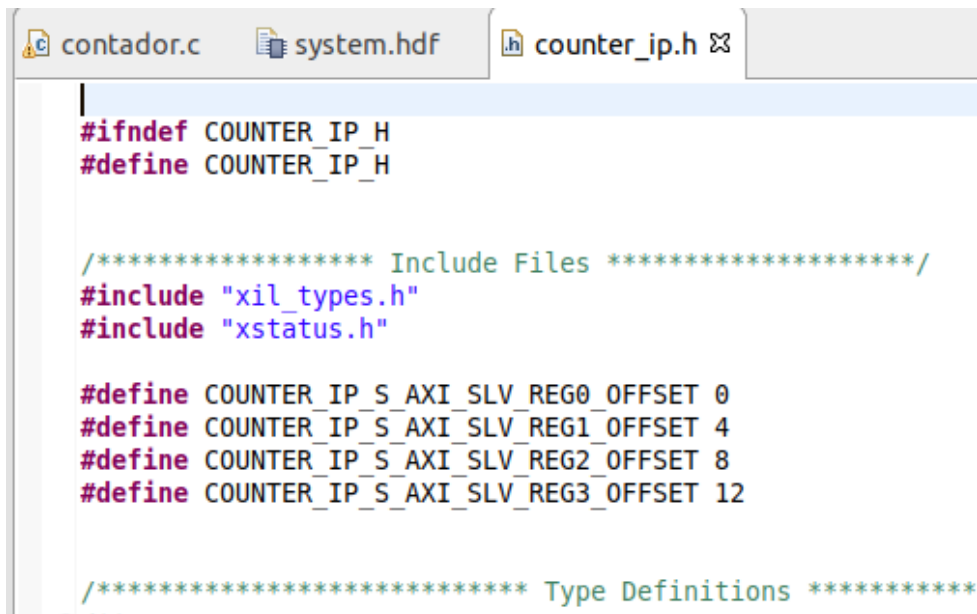

```
int main (void)
{
    int i = 0; // variable auxiliar para recorrer la secuencia de prueba
    int data[5]={ASC_COUNT,DES_COUNT,PAUSE,ASC_COUNT,RESET_COMAND}; // secuencia de prueba
    char ComandDataName[5][14]={ "ASC_COUNT", "DES_COUNT", "PAUSE", "ASC_COUNT", "RESET_COMAND"}; // secuencia de prueba. Etiquetas

    xil_printf("-----\r\n");
    xil_printf("-- START PROGRAM COUNTER --\r\n");
    xil_printf("-- ALUMNO: RAUL ROMERO --\r\n");
    xil_printf("-----\r\n");

    // INICIALIZACIÓN
    COUNTER_IP_mWriteReg(XPAR_COUNTER_IP_0_S_AXI_BASEADDR,COUNTER_IP_S_AXI_SLV_REG0_OFFSET, RESET_REG); // reset count
    COUNTER_IP_mWriteReg(XPAR_COUNTER_IP_0_S_AXI_BASEADDR,COUNTER_IP_S_AXI_SLV_REG1_OFFSET, NOT_AVAILABLE_DATA); // dato no disponible
    COUNTER_IP_mWriteReg(XPAR_COUNTER_IP_0_S_AXI_BASEADDR,COUNTER_IP_S_AXI_SLV_REG2_OFFSET, INVALID_COMAND); // dato inválido
    xil_printf("-- INICIALIZACIÓN --> RESET_REG --\r\n",RESET_REG);
    xil_printf("-- INICIALIZACIÓN --> NOT_AVAILABLE_DATA --\r\n",NOT_AVAILABLE_DATA);
    xil_printf("-- INICIALIZACIÓN --> INVALID_COMAND --\r\n",INVALID_COMAND);

    while (1)
    {
        if(i>4){
            i=0;
        }
        xil_printf("-----\r\n");
        // Dato válido disponible
        COUNTER_IP_mWriteReg(XPAR_COUNTER_IP_0_S_AXI_BASEADDR,COUNTER_IP_S_AXI_SLV_REG2_OFFSET, data[i]);
        xil_printf("-- Comando enviado-dato: %s --> %d\r\n", ComandDataName[i],data[i]);
        // habilitación de dato disponible
        COUNTER_IP_mWriteReg(XPAR_COUNTER_IP_0_S_AXI_BASEADDR,COUNTER_IP_S_AXI_SLV_REG1_OFFSET, AVAILABLE_DATA);
        xil_printf("-- Dato habilitado --\r\n");
        // disponibilidad del dato por 1 segundos
        sleep(1);
        // dato de entrada no disponible
        COUNTER_IP_mWriteReg(XPAR_COUNTER_IP_0_S_AXI_BASEADDR,COUNTER_IP_S_AXI_SLV_REG1_OFFSET, NOT_AVAILABLE_DATA);
        xil_printf("-- Dato deshabilitado --\r\n");
        // delay para visualizar el comportamiento del contador
        xil_printf("-- sleep --\r\n");
        sleep(10);
        i++;
    }
}
```

Archivo counter_ip.h



```
#ifndef COUNTER_IP_H
#define COUNTER_IP_H

/***** Include Files *****/
#include "xil_types.h"
#include "xstatus.h"

#define COUNTER_IP_S_AXI_SLV_REG0_OFFSET 0
#define COUNTER_IP_S_AXI_SLV_REG1_OFFSET 4
#define COUNTER_IP_S_AXI_SLV_REG2_OFFSET 8
#define COUNTER_IP_S_AXI_SLV_REG3_OFFSET 12

/***** Type Definitions *****/
```

Archivo


```
contador.c system.hdf counter_ip.h xparameters.h
```

```
/* Definitions for driver COUNTER_IP */  
#define XPAR_COUNTER_IP_NUM_INSTANCES 1  
  
/* Definitions for peripheral COUNTER_IP_0 */  
#define XPAR_COUNTER_IP_0_DEVICE_ID 0  
#define XPAR_COUNTER_IP_0_S_AXI_BASEADDR 0x43C00000  
#define XPAR_COUNTER_IP_0_S_AXI_HIGHADDR 0x43C0FFFF  
  
/*
```

Hardware Manager - lseserver.ddns.net/xilinx_tcf/Digilent/003017A4C81CA

Hardware

?

_

□

⌵

×

Q

⌵

⌵

⌵

▶

⏪

⏩

⌵

⚙

Name	Status
<div> <div>▼</div> <div> <div>📁</div> <div>xilinx_tcf/Digilent/003017A4C81CA (2)</div> </div> </div>	Open
<div> <div>⚙</div> <div>arm_dap_0 (0)</div> </div>	N/A
<div> <div>▼</div> <div> <div>⚙</div> <div>xc7z010_1 (2)</div> </div> </div>	Programmed
<div> <div>⚙</div> <div>XADC (System Monitor)</div> </div>	
<div> <div>⚙</div> <div>hw_vio_1 (your_instance_name)</div> </div>	OK

Hardware Target Properties

?

_

□

⌵

×

📁

seserver.ddns.net:3121/xilinx_tcf/Digilent/003017A4C81CA

⬅

➡

⚙

General

Properties

hw_vios

?

_

□

⌵

×

Q

⌵

⌵

+

-

hw_vio_1

?

_

□

⌵

×

Q

⌵

⌵

+

-

Name	Value	Activity	Direction	VIO
> <div>🔗</div> led_pins_s[3:0]	[H] 0		Input	hw_vio_1
<div>🔗</div> rst_s	[B] 0		Output	hw_vio_1

Dashboard Options

The screenshot displays the Vivado 2018.3 IDE interface. The top title bar shows the project path: `/home/rome/Escritorio/cese/cursos/5B/MYS/proyectos/contador/sintesis/contador.xpr`. The main workspace is divided into several panels:

- Flow Navigator:** Located on the left, it shows the project hierarchy with sections for PROJECT MANAGER, IP INTEGRATOR, SIMULATION, and RTL ANALYSIS.
- PROJECT MANAGER - contador:** This panel is active and shows the 'Sources' tab with a list of design sources, including `system_wrapper(STRUCTURE)`. The 'Hierarchy' tab is selected, showing the project structure. Below it, the 'Source File Properties' tab is open for `counter_ip_v1_0_S_AXI.vhd`, showing it is 'Enabled'.
- Project Summary:** A panel on the right showing project details:
 - Project name: contador
 - Project location: /home/rome/Escritorio/cese/cursos/5B/MYS/proyectos/contador/
 - Product family: Zynq-7000
 - Project part: Arty Z7-10 (xc7z010clg400-1)
 - Top module name: system_wrapper
 - Target language: VHDL
 - Simulator language: Mixed
- Design Runs:** A panel at the bottom showing the status of various design runs. The 'synth_1' run is active and completed, with a status of 'synth_design Complete!'. The 'impl_1' run is also completed, with a status of 'write_bitstream Complete!'. The 'Out-of-Context Module Runs' section shows the 'system' submodule runs are complete.

☐ Show disabled ports

+

S_AXI

s_axi_aclk

sal_count[3:0]

s_axi_aresetn

Component Name

counter_ip_0

C S AXI DATA WIDTH

32

C S AXI ADDR WIDTH

4

C S AXI BASEADDR

0xFFFFFFFF

C S AXI HIGHADDR

0x00000000

Cell	Slave Interface	Base Name	Offset Address	Range	High Address
processing_system7_0					
Data (32 address bits : 0x40000000 [1 G])					
counter_ip_0	S_AXI	S_AXI_reg	0x43C0_0000	64K	0x43C0_FFFF

VIO (Virtual Input/Output) (3.0)

Documentation

IP Location

☐ Show disabled ports

Component Name

vio_0

To configure more than 64 probe ports use Vivado Tcl Console

General Options

PROBE_IN Ports(0..0)

Input Probe Count

1

[0 - 256]

Output Probe Count

0

[0 - 256]

☒ Enable Input Probe Activity Detectors

clk

probe_in0[3:0]

Debug Type:

Standalone Application Debug

Connection:

z7

New

Hardware Platform:

system_wrapper_hw_platform_0

Bitstream File:

system_wrapper.bit

Search...

Browse...

Generate...

Initialization File:

ps7_init.tcl

Search...

Browse...

☐ Reset entire system

☐ Program FPGA

☒ Run ps7_init

☒ Run ps7_post_config

Summary of operations to be performed

Following operations will be performed before launching the debugger.

1. Runs ps7_init to initialize PS.
2. Runs ps7_post_config. Enables level shifters from PL to PS. (Recommended to use this option only after system reset or board power ON).
3. The following processors will be reset and suspended.
 - 1) ps7_cortexa9_0
4. All processors in the system will be suspended, and Applications will be downloaded to the following processors as specified in the Applications tab.